
INSTRUMENTS	SIEWENS	,	
STR	U	OPERAZIONE LOGICA DI INIZIO CON CONTATTO NO (NORMALMENTE APERTO)	CODICE
STR NOT	UN	OPERAZIONE LOGICA DI INIZIO CON CONTATTO NC (NORMALMENTE CHIUSO)	CODICE IGRESS
OUT	=	ISTRUZIONE DI USCITA (INTERNA O ESTERNA)	DI SCI Y
AND	U	OPERAZIONE LOGICA DI AND (COLLEGAMENTO IN SERIE DI UN CONTATTO NO)	DI INGI SO
AND NOT	UN	OPERAZIONE LOGICA DI AND (COLLEGAMENTO IN SERIE DI UN CONTATTO NC)	DI ING É SO
OR	0	OPERAZIONE LOGICA DI OR (COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI UN CONTATTO NO)	DI IN RESS
OR NOT	ON	OPERAZIONE LOGICA DI OR (COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI UN CONTATTO NC)	ODICE GRESSO
AND STR	()	OPERAZIONE LOGICA:DI AND (COLLEGAMENTO IN SERIE DI DUE BLOCCHI DI CONTATTI)	-
OR STR	0	OPERAZIONE LOGICA DI OR (COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI DUE BLOCCHI DI CONTATTI)	
MCR		RELE` DI CONTROLLO PRINCIPALE (CONDIZIONA LO STATO DELLE LINEE LOGICHE CHE SEGUONO SINO ALL'ISTRUZIONE DI FINE MCR)	

schema elettrico

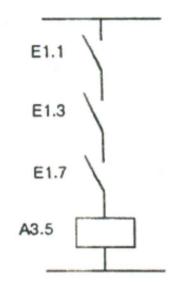


SIEMENS

U E 1.1 U E 1.3 U E 1.7 = A 3.5

TEXAS INSTRUMENTS

STR E 1.1 STR E 1.3 STR E 1.7 OUT A 3.5

schema elettrico

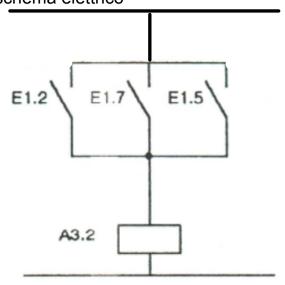

SIEMENS

O E 1.2

O E 1.7

O E 1.5

= A 3.2

TEXAS INSTRUMENTS


OR E 1.2

OR E 1.7


OR E 1.5

OUT A 3.2

schema elettrico

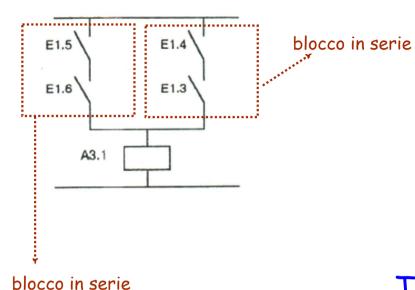


SIEMENS

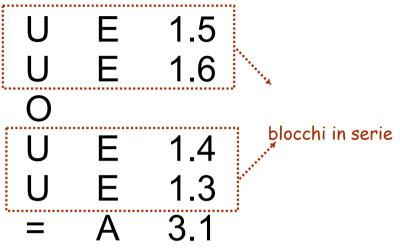

TEXAS INSTRUMENTS

STR	Ε	1.5
STR	Ε	1.6
OR		
STR	E	1.4
STR	Ε	1.3
OUT	Α	3.1

schema elettrico

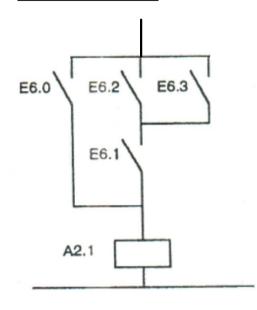


SIEMENS

0	Е	6.0
O U	Ε	6.1
U(O O	E E	6.2 6.3
)	L	0.5
=	Α	2.1

0	Е	6.0
O(U	Ε	6.1
U(O	E E	6.2 6.3
)	_	0.5

Α


2.1

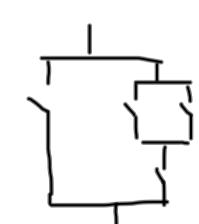


•

SIEMENS

schema elettrico

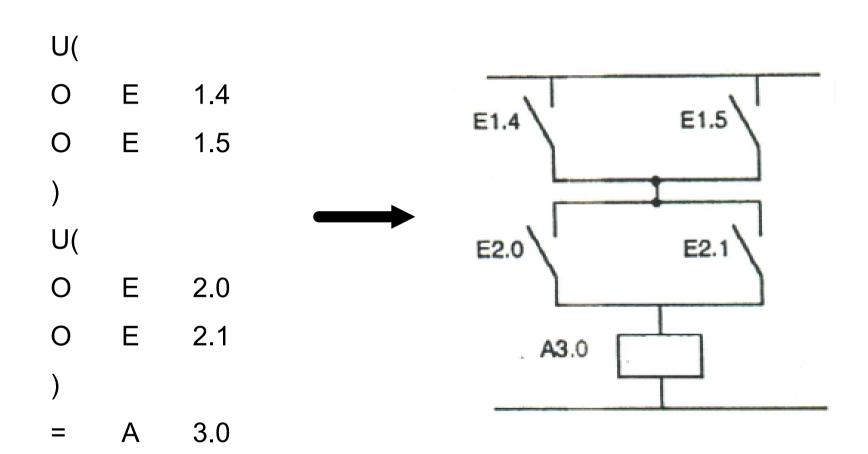

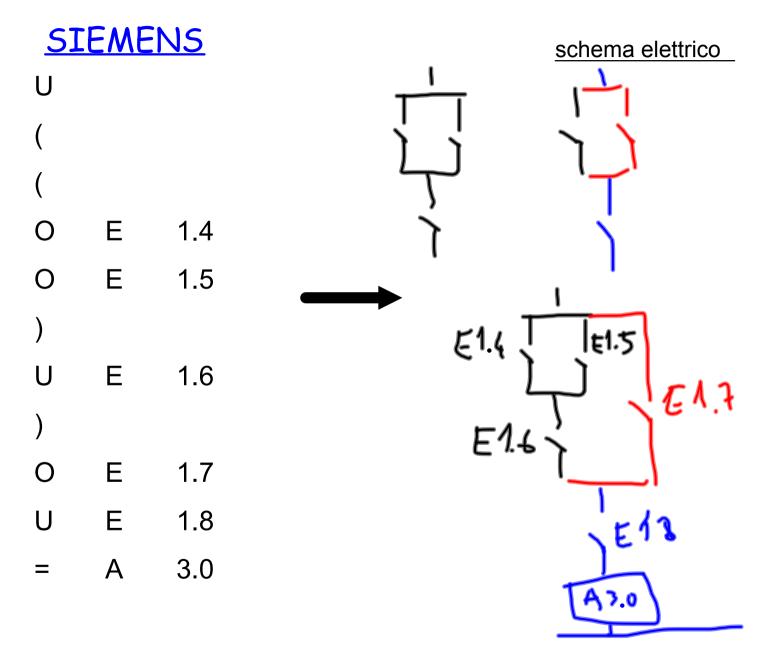

SIEMENS

U E 1.5

UN E 1.6

= A 3.0

O E 1.5

ON E 1.6

= A 3.0

